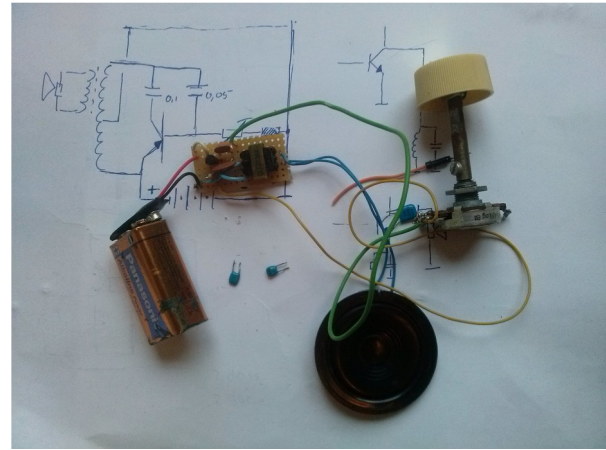




Studio knippen en plakken



Impuls oscillator

Op de rommelmarkt vond ik voor een euro deze elektronica doos.
Zo worden ze niet meer gemaakt.



Ik vond in de omschrijvingen deze pulse oscillator.

Het maakt gebruik van een transformator voor de impedantie machtiging. Halverwege de primaire coil vind je een tab die een terugkoppeling geeft. Via een potmeter wordt de ontlading van de 0,05 uf condensator geregeld en geeft een harde piep toon tot een brom geluid van 100 hz.

